

التركيب الكهربائي المنزلي

Le montage électrique domestique

I. مأخذ التيار الكهربائي المنزلي

أ. تجربة

ندخل المصباح الكاشف في أحد المرابط الثلاثة لمأخذ التيار الكهربائي المنزلي ،
ثم نعيد التجربة بالنسبة لبقية المرابط.



ب. ملاحظة

لا يتوهج المصباح الكاشف عند توصيله بالمرابط (1) في حين لا يتوهج عند توصيله بالمرابطين (2) و (3).

ج. إستنتاج

مأخذ التيار الكهربائي المنزلي مرتبط بثلاثة أسلاك :

☑ مرابط الطور (1) وهو متصل بسلك الطور **Fil de phase** ويقابله اللون الأحمر .

☑ المرابط المحايد (2) وهو متصل بالسلك المحايد **Fil neutre** ويقابله اللون الأزرق .

☑ المرابط الأرضي (3) وهو متصل بالأرض عبر سلك المأخذ الأرضي **prise de terre** ، ويقابله اللون الأصفر أو الأخضر

☑ التوترات الكهربائية الفعالة بين مختلف المرابط في مأخذ التيار الكهربائي المنزلي :



☑ 220V بين سلك الطور و السلك المحايد.

☑ 220V بين سلك الطور و المرابط الأرضي.

☑ 0V بين السلك المحايد و المرابط الأرضي.

د. خلاصة

★ التوتر الكهربائي المنزلي توتر متناوب جيبي من مميزاتة :

$$U_{eff} = 220V \text{ القيمة الفعالة}$$

$$U_m = 311V \text{ القيمة القصوى}$$

$$f = 50 \text{ Hz} \text{ التردد}$$

تمرين تطبيقي


يبين الشكل جانبه مأخذاً للتيار الكهربائي بالمنزل:

1. ماذا يسمى المرابط 3 ؟

نقيس التوتر بين المرابطين 1 و 3 فنجده منعماً : ماذا يسمى المرابطان 1 و 2 ؟


أ- كم يساوي التوتر بين المرابطين 1 و 2 ؟

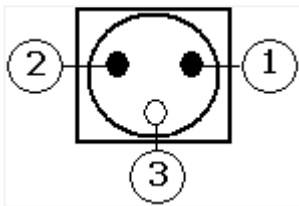2. أذكر طريقة أخرى تمكن من التمييز بين السلكين 1 و 2 ؟



.II التركيب المنزلي الأحادي الطور

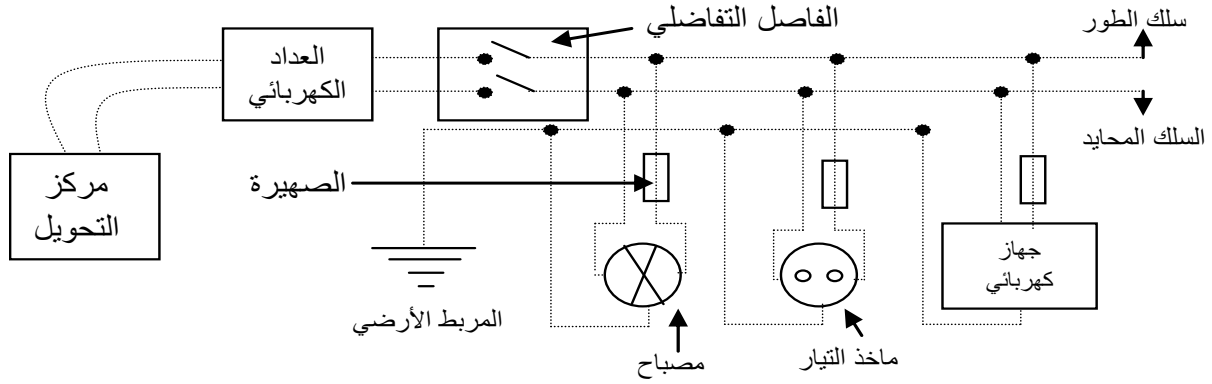تمثل الوثيقة أسفله تبيانة التركيب الكهربائي المنزلي أحادي الطور.



تركب جميع الأجهزة المنزلية على التوازي، وذلك لتمكينها من الاشتغال بكيفية مستقلة.

يتم توزيع التيار الكهربائي المنزلي عبر سلكين هما : سلك الطور و السلك المحايد.

من بين العناصر الكهربائية الضرورية في التركيب الكهربائي المنزلي الأحادي الطور، نجد :

العداد Compteur : يستعمل لتحديد الاستهلاك الشهري من الطاقة الكهربائية.

الفاصل Disjoncteur : يستعمل قاطعا للتيار الكهربائي، يفتح تلقائيا عند حدوث دائرة قصيرة بإحدى الدارات المنزلية.

قاطع الدارة (الصهيرة) Fusible : يستعمل في كل دائرة منزلية، وذلك لحماية الأجهزة الكهربائية المنزلية عندما تتجاوز شدة التيار الكهربائي قيمة معينة، إذ ينصهر السلك الفلزي الموجود في الصهيرة فتفتح الدارة.

المأخذ الأرضي Prise de Terre : وهو عبارة عن سلك نحاسي سميك، يعمل على تسهيل تسرب التيار الكهربائي عبر الأرض مادام الخلل قائما وبذلك يجنب الصعق الكهربائي في حالة حدوث خلل وبذلك يقطع الفاصل التفاضلي التيار الكهربائي .

.III الوقاية من أخطار التيار الكهربائي المنزلي

1. أخطار التيار

الصعق : يحدث عندما يمر تيار في جسم الإنسان وبفوق توتره 24 v في الأماكن الرطبة و 50 v في الأماكن الجافة و v

12 في الماء. وقد يسبب الحروق والتوقف العضلي والغيوبوبة وحتى الموت.

الحريق : ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن ارتفاع شدة التيار عند حدوث دائرة قصيرة بفعل التقاء سلكين عاربيين، قد يسبب في نشوب حريق.

إتلاف الأجهزة الكهربائية : ينتج إتلاف الأجهزة الكهربائية عن عدم ملائمة توتر جهاز الاستعمال مع توتر منبع التيار، أو عن حدوث دائرة قصيرة.

2. الإحتياطات الوقائية

جسم الانسان موصل للتيار الكهربائي، فعندما يلمس شخص بيديه قطبي منبع التيار يكون معه دارة كهربائية. لذا يجب اتخاذ بعض الاحتياطات عند استعمال الأجهزة الكهربائية منها :

- ☞ تغليف جميع الأسلاك الموصلة بمادة عازلة (اللدائن)، وذلك تفاديا لتعرض شخص للصعق أثناء لمسها.
- ☞ استعمال الفاصل، حيث يفتح في حالة تجاوز الشدة الفعالة للتيار قيمة معينة تم ضبطها مسبقا.
- ☞ استعمال قواطع الدارة لحماية الأجهزة من الإلتلاف أثناء حدوث دارة قصيرة.
- ☞ استعمال المأخذ الأرضي، وذلك لوقاية الأشخاص عند لمسهم الهياكل المعدنية للأجهزة الكهربائية في حالة حدوث تماس بين الهيكل وسلك الطور.
- ☞ لاينبغي تركيب عدة أجهزة كهربائية في مأخذ كهربائي واحد لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع شدة التيار في الأسلاك فترتفع درجة حرارتها مما يسبب حدوث دارة قصيرة وبالتالي إتلاف الأجهزة أو اندلاع حريق.
- ☞ عدم إدخال اجسام موصلة في أحد ثقبى المأخذ .

تمرين تطبيقي

1. املاء الفراغ بما يناسب :
 - ✓ تتم تغذية التركيب الكهربائي المنزلي بتوتر قيمته الفعالة تساوي وتردد يساوي
 - ✓ يوزع التيار الكهربائي المنزلي عبر جميع الدارات الكهربائية المنزلية بواسطة سلكين هما ويغلف غالبا بالأحمر و ويغلف غالبا بالأزرق.
 - ✓ يشتمل التركيب الكهربائي المنزلي على يفتح تلقائيا عند ارتفاع شدة التيار، و يستعمل لتحديد الإستهلاك الشهري.